

9 - AMALIY MASHG'ULOT.

QARSHILIKLARNING PARALLEL VA KETMA-KET ULANISHLARI, HAMDA ULARGA OID MASALALAR ECHISH

Mashg'ulotning maqsadi: Talabalarga qarshiliklarining parallel va ketma-ket ulanishlariga oid ma'lumotlarni berish, hamda bilim va ko'nikmalarni masalalar yordamida shakllantirishdan iborat.

Mashg'ulotning rejasi: 1. Nazariy qism.

2. Amaliy mashg'ulotga doir namunaviy masalalar echish.
3. Amaliy mashg'ulotni bajarishga oid mustaqil variantlar.
4. Nazorat savollari.

Tayanch so'zlar va iboralar: o'tkazgich, qarshilik, solishtirma qarshilik, o'tkazgichning uzunligi, o'tkazgichning kesim yuzasi.

1. Nazariy qism.

O'tkazgichlarning ulanish usullari.

Ketma-ket ulash: O'zaro ketma-ket ulangan o'tkazgichlarning umumiy qarshiligi $R_{k.k}$ barcha o'tkazgichlar qarshiliklari $R_1, R_2, R_3, \dots, R_n$ ning algebratik yig'indisiga teng:


$$R_{k.k} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n.$$

Parallel ulash: O'zaro parallel ulangan o'tkazgichlarning umumiy qarshiligi $\frac{1}{R_{nap}}$ barcha o'tkazgichlar qarshiliklari $\frac{1}{R_1}, \frac{1}{R_2}, \frac{1}{R_3}, \dots, \frac{1}{R_n}$ ning algebratik yig'indisiga teng:

$$\frac{1}{R_{nap}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_m}.$$

2. Amaliy mashg'ulotga doir namunaviy masalalar echish.

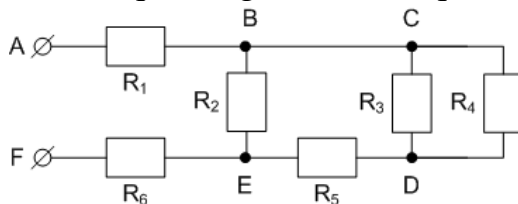9.1-masala. Elektr zanjiriga keltirilgan $R_1=2$ Om; $R_2=0,5$ Om; $R_3=1$ Om; $R_4=3$ Om; $R_5=4$ Om va $R_6=5$ Om li qarshiliklarning miqdoriga qarab, elektr zanjiri sxemasining ekvivalent qarshiligi (R_{EKV}) aniqlansin.



Echish: Avvalo masalaning berilgan qiymatlari, hamda qarshilik-larning ketma-ket va parallel ulanish usullari asosida keltirilgan sxemasini soddalashtirish kerak.

Buning uchun qarshiliklarning parallel ulash usuli asosida, elektr zanjirining hisoblanayotgan qism qarshiligini R_7 deb belgilaymiz, ya'ni:

$$R_7 = \frac{R_3 \cdot R_4}{R_3 + R_4} = \frac{1 \cdot 3}{1 + 3} = \frac{3}{4} = 0,75 \text{ (Om)}$$

So'ngra qarshiliklarning ketma-ket ulash usuli asosida, elektr zanjirining hisoblanayotgan qism qarshiligini R_8 deb belgilaymiz:

$$R_8 = R_5 + R_7 = 4 + 0,75 = 4,75 \text{ (Om)}$$

Qarshiliklarning parallel ulash usuli asosida, elektr zanjiri-ning hisoblanayotgan qism qarshiligini R_9 deb belgilaymiz:


$$R_9 = \frac{R_2 \cdot R_8}{R_2 + R_8} = \frac{0,5 \cdot 4,75}{0,5 + 4,75} = \frac{2,375}{5,25} = 0,45 \text{ (Om)}$$

Umumiy holatda qarshiliklarning ketma-ket ulash usuli asosida, elektr zanjirining ekvivalent qarshiligini R_{ekv} hisoblaymiz:


$$R_{\text{OKB}} = R_1 + R_9 + R_6 = 2 + 0,45 + 5 = 7,45 \text{ (Om)}$$

3. Amaliy mashg'ulotni bajarishga oid mustaqil variantlar.

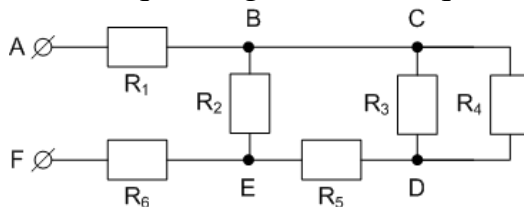
9.2-masala. Elektr zanjiriga keltirilgan $R_1=3 \text{ Om}$; $R_2=7 \text{ Om}$; $R_3=6 \text{ Om}$; $R_4=2 \text{ Om}$; $R_5=5 \text{ Om}$ va $R_6=1,5 \text{ Om}$ li qarshiliklarning miqdoriga qarab, elektr zanjiri sxemasining ekvivalent qarshiligi (R_{EKV}) aniqlansin.



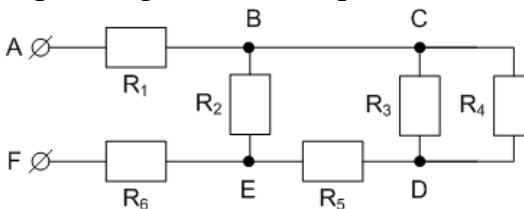
9.3-masala. Elektr zanjiriga keltirilgan $R_1=2,7 \text{ Om}$; $R_2=1,3 \text{ Om}$; $R_3=8,7 \text{ Om}$; $R_4=9,1 \text{ Om}$ va $R_5=10 \text{ Om}$ li qarshiliklarning miqdoriga qarab, elektr zanjiri sxemasining ekvivalent qarshiligi (R_{EKV}) aniqlansin.



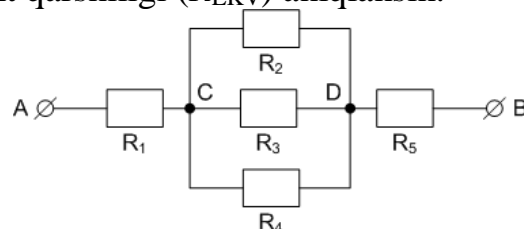
9.4-masala. Elektr zanjiriga keltirilgan $R_1=3 \text{ Om}$; $R_2=7 \text{ Om}$; $R_3=2,5 \text{ Om}$; $R_4=1,5 \text{ Om}$ va $R_5=6 \text{ Om}$ li qarshiliklarning miqdoriga qarab, elektr zanjiri sxemasining ekvivalent qarshiligi (R_{EKV}) aniqlansin.



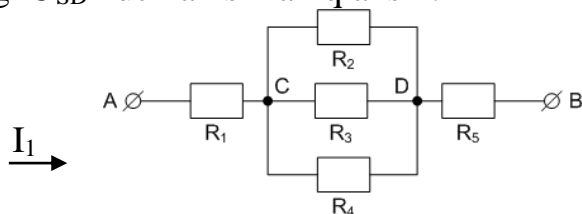
9.5-masala. Elektr zanjiriga ulangan $R_1=8\text{ Om}$; $R_2=6\text{ Om}$; $R_3=5\text{ Om}$; $R_4=4\text{ Om}$ va $R_5=3\text{ Om}$ li qarshiliklardan $I_1=5\text{ A}$ tok oqib o'tmoqda. Elektr zanjirining SD tugunlari orasidagi U_{SD} kuchlanishi aniqlansin.



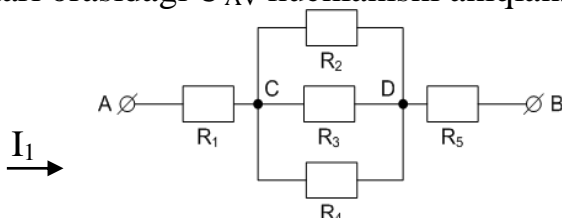
9.6-masala. Elektr zanjiriga ulangan $R_1=1,5\text{ Om}$; $R_2=0,3\text{ Om}$; $R_3=0,5\text{ Om}$; $R_4=0,9\text{ Om}$ va $R_5=1\text{ Om}$ li qarshiliklardan $I_1=3\text{ A}$ tok oqib o'tmoqda. Elektr zanjirining AV tugunlari orasidagi U_{AV} kuchlanishi aniqlansin.



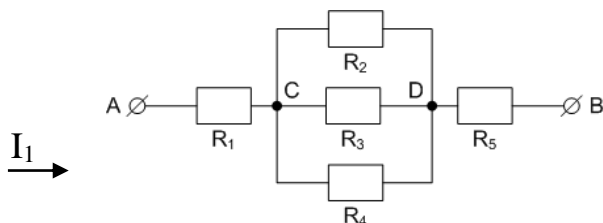
9.7-masala. Elektr zanjiriga ulangan $R_5=6,7\text{ Om}$ li qarshilikdan $I_1=2\text{ A}$ tok oqib o'tmoqda. Elektr zanjirining DV tugunlari orasidagi U_{DV} kuchlanishi aniqlansin.



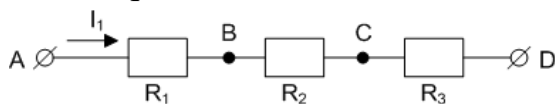9.8-masala. Keltirilgan elektr zanjirida $R_1=6\text{ Om}$; $R_2=5\text{ Om}$ va $R_3=2\text{ Om}$ li qarshiliklardan $I_1=5\text{ A}$ tok oqib o'tmoqda. Elektr zanjirining AD tugunlari orasidagi U_{AD} kuchlanishi aniqlansin.




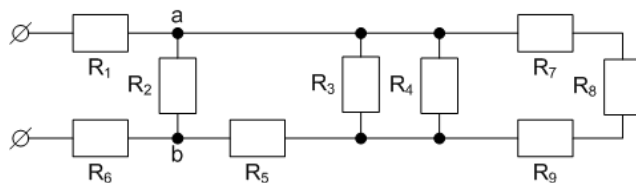9.9-masala. Elektr zanjiriga keltirilgan $R_1=2\text{ Om}$; $R_2=5\text{ Om}$; $R_3=4\text{ Om}$; $R_4=3\text{ Om}$; $R_5=2\text{ Om}$; $R_6=1\text{ Om}$; $R_7=8\text{ Om}$; $R_8=9\text{ Om}$ va $R_9=5\text{ Om}$ li qarshiliklarning miqdoriga qarab, elektr zanjiri sxemasining ekvivalent qarshiligi (R_{EKV}) aniqlansin.




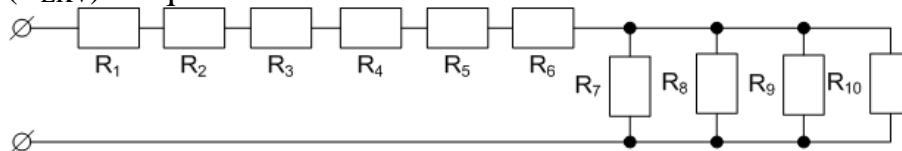9.10-masala. Elektr zanjiriga keltirilgan $R_1=0,5\text{ Om}$; $R_2=1\text{ Om}$; $R_3=1,5\text{ Om}$; $R_4=2\text{ Om}$; $R_5=2,5\text{ Om}$; $R_6=3\text{ Om}$; $R_7=1\text{ Om}$; $R_8=2\text{ Om}$; $R_9=4\text{ Om}$ va $R_{10}=6$


Om li qarshiliklarning miqdoriga qarab, elektr zanjiri sxemasining ekvivalent qarshiligi (R_{EKV}) aniqlansin.



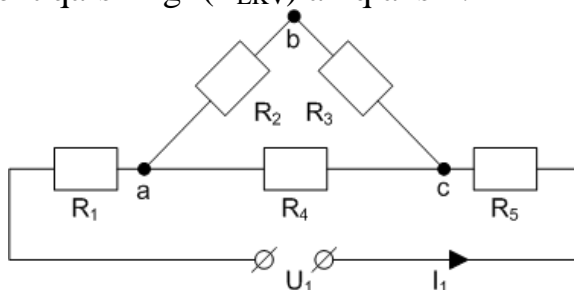
9.11-masala. Elektr zanjiriga keltirilgan $R_1=15$ Om; $R_2=20$ Om; $R_3=25$ Om; $R_4=10$ Om va $R_5=12$ Om li qarshiliklarning miqdoriga qarab, elektr zanjiri sxemasining ekvivalent qarshiligi (R_{EKV}) aniqlansin.



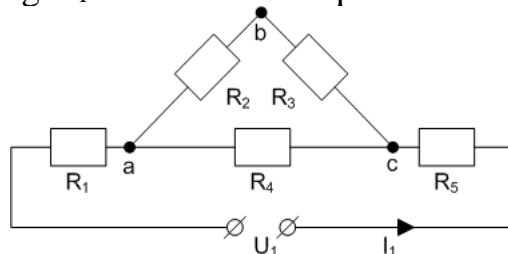9.12-masala. Elektr zanjiriga ulangan $R_1=6$ Om; $R_2=7$ Om; $R_3=5$ Om; $R_4=3,5$ Om va $R_5=5$ Om li qarshiliklardan $I_1=5$ A li tok oqib o'tganida, tarmoqqa ulangan elektr zanjirining U_1 kuchlanishi aniqlansin.



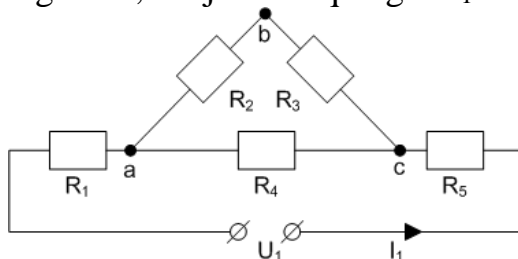9.13-masala. Kuchlanishi $U_1=220$ V bo'lgan elektr tarmog'iga $R_1=10$ Om; $R_2=5$ Om; $R_3=10$ Om; $R_4=6$ Om va $R_5=8$ Om li qarshiliklardan tashkil topgan elektr zanjiri ulanganida, zanjirdan oqadigan I_1 tokni aniqlang.



4. Nazorat savollari

1. O'zaro ketma-ket ulangan o'tkazgichlarning umumiy qarshiligini topish formulasini keltiring.
2. O'zaro parallel ulangan o'tkazgichlarning umumiy qarshiligi qiymati qanday topiladi?
3. O'zaro parallel yoki ketma-ket ulangan o'tkazgichlardagi kuchlanishning qiymati qanday aniqlash mumkin?